


Úkol č. 2

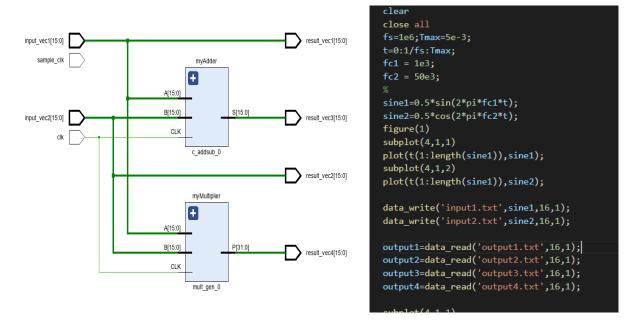

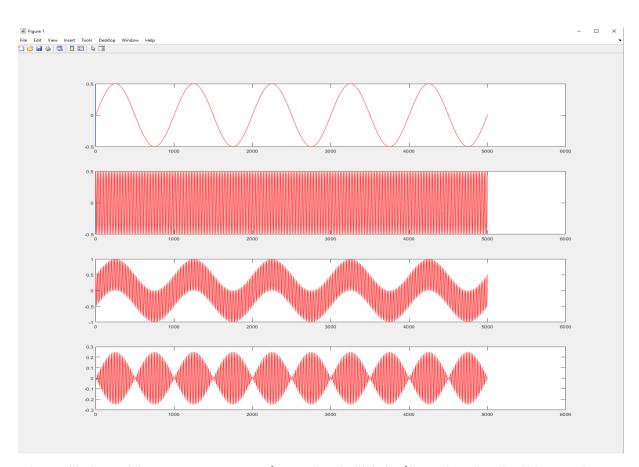


Výstup sčítačky má špatnou amplitudu z důvodu, že při sčítání může dojít k přetečení čísla do více bitů. Řešením je například zvolit vhodnější vstupní signál s nižší amplitudou.

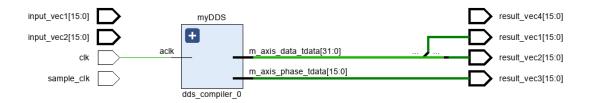U násobičky je zapotřebí pro správný výsledek vzít horní polovinu bitů.




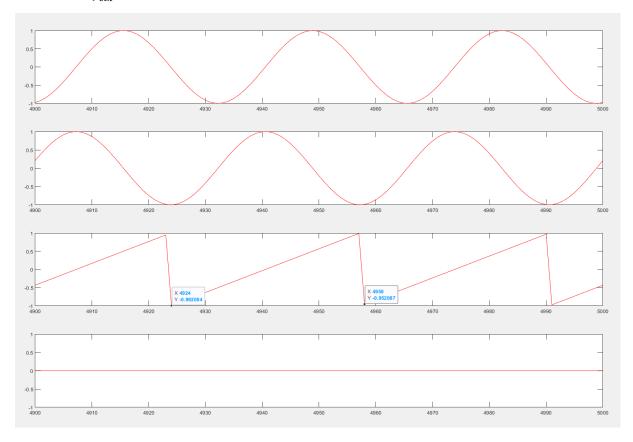
$$\mathsf{PAIV} = f_{out} \cdot \frac{2^{16}}{f_{clk}} = 35 kHz \cdot \frac{2^{16}}{1 MHz} = \ 2293.76 \to 2293 \to 0b0000\ 1000\ 1111\ 0101$$



f = 4958-4924 = 34 kHz

Úkol č. 4

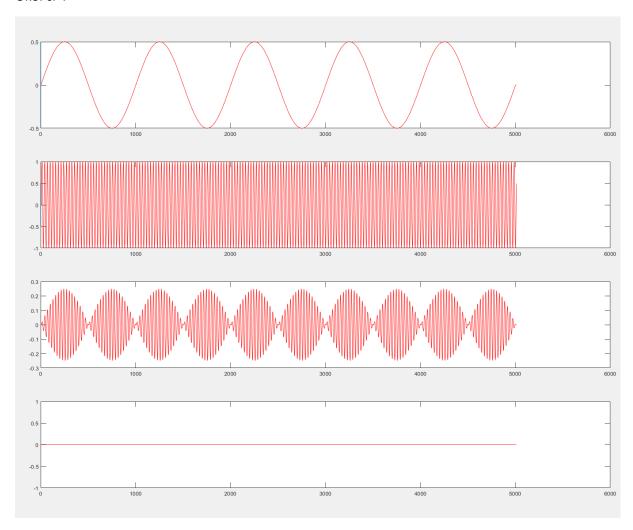

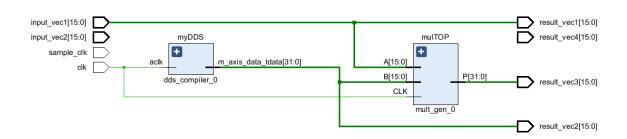

Pozn. Celý projekt je větší jak 10MB, proto nejde nahrát do systému. Nicméně můžete si ho zobrazit v mém github reppozitáři zde:

ctvrtak letni semestr/miks aritmetika clean.zip at main · FilipPaul/ctvrtak letni semestr (github.com)